

Name - Farha Tajnim Hdedila

ID - 2023200000548.

① So, $5 + 4 + 8 = 17$ (odd), so the BJT is BC548.
collecting data sheet,


$$I_C = 2.0 \text{ mA}, V_{CE} = 5.0 \text{ V}$$

$$\beta (\text{min}) = 110$$

$$V_{CC} = 2V_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{110} = 0.01818 \text{ mA}$$
$$= 18.18 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$V_{CC} = 10 \text{ V}$

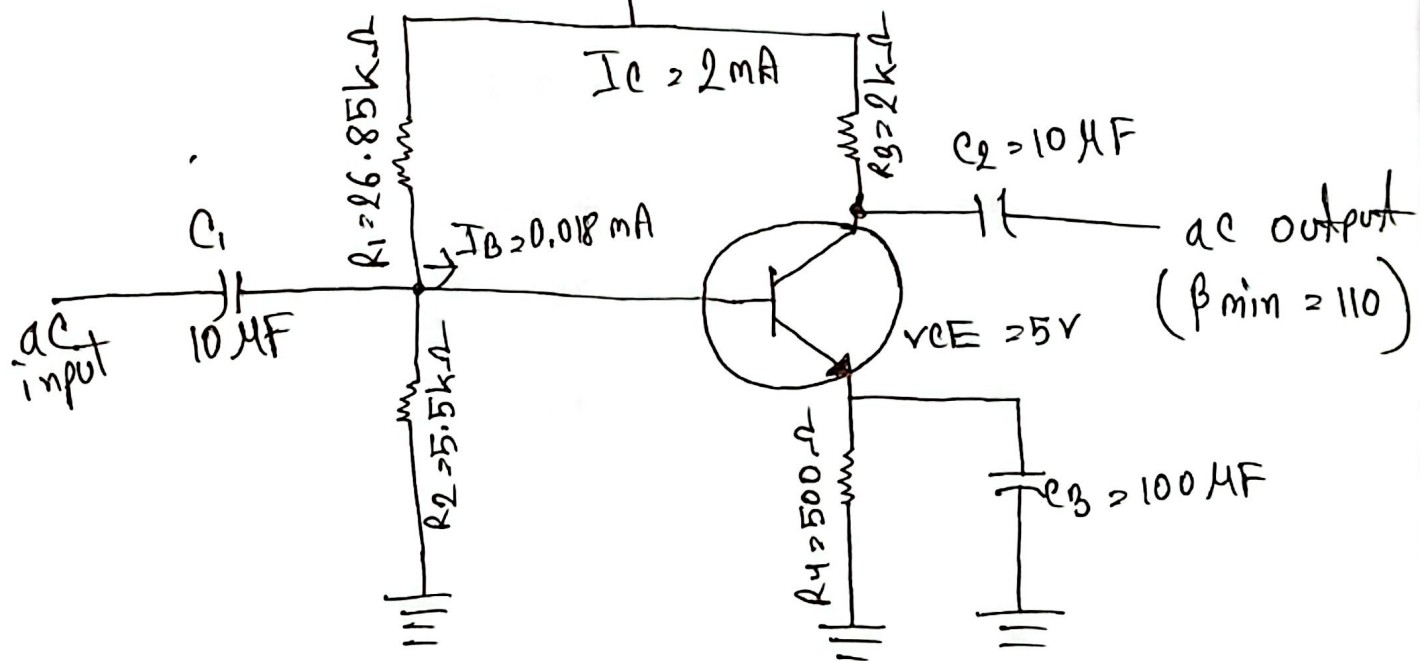

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} \times 10 = 1 \text{ V}$$

$$R_4 = R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_C} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 \Omega$$

$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} - V_E = 10 - 5 - 1 = 4V$$

$$\therefore R_C = \frac{V_{RC}}{I_C} = \frac{4V}{2 \times 10^{-3} A} = 2000 \Omega = 2k\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 1 = 1.7V$$

$$\text{Now, } V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$\therefore 1.7 = \frac{5.5}{R_1 + 5.5} \times 10$$

$$\therefore R_1 = 26.85 k\Omega$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$\therefore R_2 \leq \frac{1}{10} \times 110 \times 500 \Omega$$

$$\therefore R_2 \leq 5.5 k\Omega$$

$$\text{Now, } r_{e} = \frac{26mV}{I_E} \approx \frac{26mV}{2mA} = 13 \Omega$$

$$\begin{aligned} \text{input impedance, } Z_{in} &= R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e \\ &= \left(\frac{1}{26.85} + \frac{1}{5.5} + \frac{1}{110 \times 13 \times 10^{-3}} \right)^{-1} \\ &= 1.088 k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{output impedance, } Z_{out} &= R_C \parallel r_o \quad [r_o = \infty] \\ &= \left(\frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_o} \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{1}{R_C} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1} = R_C = 2k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Input A.C } V &= (5 + 4 + 8) / 3 \\ &= 5.67 mV \end{aligned}$$

Name - Fariha Tajnim Hredita

ID - 2023200000548

The sum of the last 3 digit $(5+4+8 = 17)$ (odd)




So, I design a 5V relay module circuit.

Use, SRD - 05VDC - SK - C

Here, $I_{c sat} = 89.3$ [Datasheet]

using BC548 BJT

for 89.3 mA , $\beta = 300$ (110 - 800)

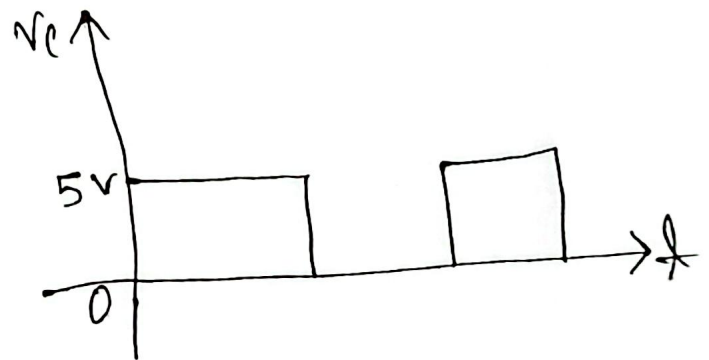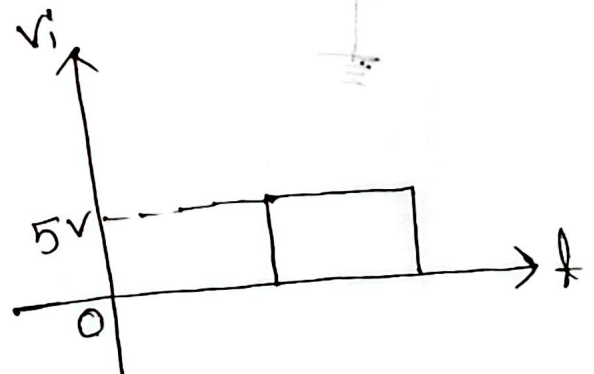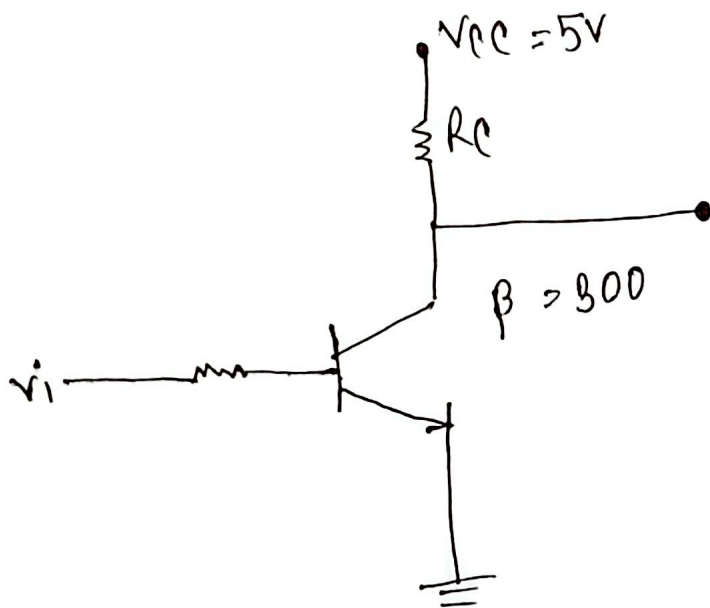

$$I_B > \frac{I_{c sat}}{\beta}$$

$$\therefore I_B > \frac{89.3}{300}$$

$$\therefore I_B > 0.2977 \text{ mA}$$

Let,

$$I_B = 0.35 \text{ mA}$$

$$\therefore R_B = \frac{V_i - 0.7}{I_B} = \frac{5 - 0.7}{0.35}$$

$$= 12.285 \text{ k}\Omega$$

